

Consignes pour les rendus des laboratoires

Tout au long du semestre, vous allez effectuer une série de laboratoires. Ce document définit les consignes qui s'appliquent systématiquement à tous ceux-ci. Il a pour but de guider les étudiants dans la préparation des livrables à fournir pour chaque rendu.

Ce document garanti à tous, étudiants tout comme correcteurs, des attentes communes facilitant la correction et l'équité entre tous les participants. De plus, ces consignes apportent une structure pouvant faciliter les relectures, (utile lors des révisions par exemple).

Les consignes ci-après s'appliquent à tous les laboratoires.

 En cas de non-respect des consignes, une pénalité peut être appliquée.

1 Informations générales

Les laboratoires se déroulent en binôme ou monôme, sur une ou plusieurs séances. Ces informations sont communiquées lors de la première séance de chaque nouveau laboratoire.

Les laboratoires sont (pour la majorité) notés avec un poids de 50% sur les réponses aux questions théoriques et 50% sur l'implémentation de la solution (le circuit Logisim).

Pour chaque laboratoire 2 documents sont à rendre :

- Un fichier *.circ* qui contient le travail réalisé sur Logisim,
- Un fichier au format *.pdf* contenant les réponses aux différentes questions théoriques.

 **Les fichiers au format autre que *.pdf*, ne seront pas corrigés.**

Les 2 documents doivent être nommés de façon suivante :

- Si **binôme** : le nom des deux étudiants sous la forme : `nom1_nom2.pdf/circ`
- Si **monôme** : le nom de l'étudiant sous la forme : `nom.pdf/circ`

Les rendus sont à déposer sur Cyberlearn jusqu'à la date indiquée dans l'espace de rendu consacré à votre classe.

Les rendus avec un retard systematique seront penalisés.

1.1 Consignes à destination du document PDF

Le document PDF contenant vos réponses aux questions doit contenir au minimum les éléments suivants :

- **Nom et prénom** de la personne (si monôme) ou des personnes (si binômes) ayant rédigé le document.
- Les questions **numérotées** de la même manière que sur le sujet.
- Chaque réponse doit être rédigée par au moins une phrase complète contenant un sujet un verbe et un complément.

Il ne vous est pas demandé de rédiger un rapport, un rendu de une ou deux pages contenant les réponses aux questions est suffisant. Si toutefois vous préférez rendre un document plus structuré, rien de ne l'interdit.

Il est conseillé de rédiger vos réponses au clavier plutôt que de manière manuscrite.

Cas particulier des chronogrammes

Sur certains laboratoires, il est demandé de rendre des chronogrammes. Dans ce cas, voici les consignes qui s'appliquent dans votre rendu PDF :

Chaque chronogramme doit être lisible. Pour cela, assurez vous que :

- Les noms des signaux soient bien lisibles,
- Les valeurs dans le chronogramme soient lisibles, s'il y en a.

Chaque chronogramme doit être commenté : Il ne suffit pas de mettre le chronogramme, il faut aussi savoir expliquer ce que vous observez dans le chronogramme.

Pour faciliter l'analyse du chronogramme, vous devez annoter votre chronogramme en ajoutant des flèches ou des zones de couleurs pour faciliter votre explication. Cela permet de mettre en évidence des séquences, des signaux particuliers etc.

1.2 Consignes à destination du circuit Logisim

Les circuits Logisim contenant votre réalisation doivent répondre aux consignes suivantes :

- **Lors de l'ouverture de Logisim, vous devez IMPÉRATIVEMENT préciser vos noms en tant que User :**
 - Si **binôme** : le nom des deux étudiants sous la forme : nom1_nom2.
 - Si **monôme** : le nom de l'étudiant sous la forme : nom.
- Toutes les entrées d'un composant doivent être connectées. (-0.1 sur la note par entrée non-connectée)
- Ne pas modifier (enlever/ajouter/renommer) les entrées/sorties déjà placées. Vous pouvez cependant les déplacer (en évitant de les inverser verticalement).
- Lors de la création de votre circuit, tenez compte des points suivants afin d'éviter des erreurs pendant la programmation de la carte FPGA :
 - Nom d'un circuit $\neq$ Label d'un circuit
 - Nom d'un signal (Pin) $\neq$ Label et/ou Nom d'un circuit, toutes les entrées/sorties doivent être nommées
 - Les composants doivent avoir des labels différents

Pour finir, sachez que les professeurs et assistants sont à votre disposition pour vous accompagner tout au long des séances de cours et laboratoires pour vous permettre de comprendre les consignes et améliorer vos rendus. Bonnes séances et bonnes rédactions.